

Q1. 3 BIT PALINDROME DETECTOR USING TERNARY OPERATOR


VERILOG CODE:

```
module Palindrome (A,Y);  
    input[2:0] A;  
    output Y;  
    assign Y=(A[2]==A[0])? 1'b1:1'b0;  
endmodule
```

TEST BENCH CODE:

```
module Palindrome_test;  
    reg [2:0]A;  
    wire Y;  
    Palindrome dut (A,Y);  
    initial begin  
        A[2] = 1'b0; A[1]=1'b0;    A[0]=1'b0;  
        #10 A[2] = 1'b0; A[1] =1'b0;  A[0]=1'b1;  
        #10 A[2] = 1'b0; A[1] =1'b1;  A[0]=1'b0;  
        #10 A[2] = 1'b0; A[1]= 1'b1;  A[0]=1'b1;  
        #10 A[2] = 1'b1; A[1]= 1'b0;  A[0]=1'b0;  
        #10 A[2] = 1'b1; A[1] =1'b0;  A[0]=1'b1;  
        #10 A[2] = 1'b1; A[1]= 1'b1;  A[0]=1'b0;  
        #10 A[2] = 1'b1; A[1]= 1'b1;  A[0]=1'b1;  
    end  
    initial begin  
        $monitor("simtime = %0t, A[2]= %b, A[1] = %b, A[0]= %b, Y = %b ",$time,A[2],A[1],A[0],Y);  
    end  
    initial begin  
        $dumpfile("dump.vcd");  
        $dumpvars(0,A[2],A[1],A[0],Y);  
    end  
endmodule
```

OUTPUT WAVEFORM:

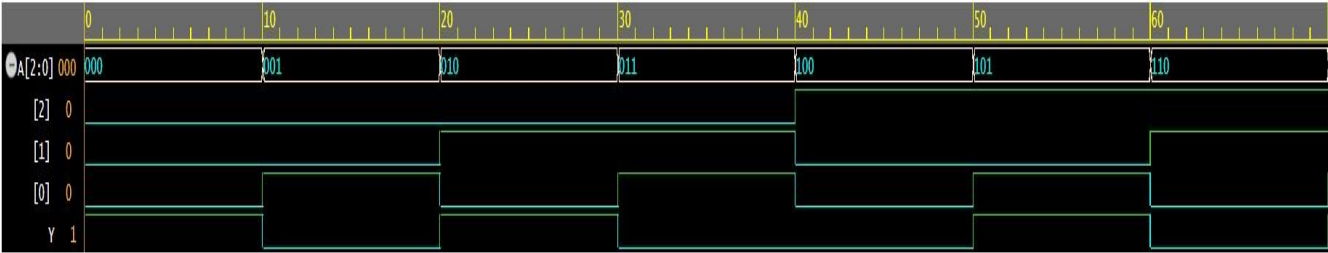

SIMULATION OUTPUT:

simtime = 0, A[2]= 0, A[1] = 0, A[0]= 0, Y = 1
simtime = 10, A[2]= 0, A[1] = 0, A[0]= 1, Y = 0
simtime = 20, A[2]= 0, A[1] = 1, A[0]= 0, Y = 1
simtime = 30, A[2]= 0, A[1] = 1, A[0]= 1, Y = 0
simtime = 40, A[2]= 1, A[1] = 0, A[0]= 0, Y = 0
simtime = 50, A[2]= 1, A[1] = 0, A[0]= 1, Y = 1
simtime = 60, A[2]= 1, A[1] = 1, A[0]= 0, Y = 0
simtime = 70, A[2]= 1, A[1] = 1, A[0]= 1, Y = 1
V C S S i m u l a t i o n R e p o r t